

Pag 336 n 129

$Q(t) = 2C \cdot \sin\left(\frac{3}{2}s^{-1}t\right)$  carica che passa in un filo

→ ometto le udm:  $Q(t) = 2\sin\left(\frac{3}{2}t\right)$

▷  $i(t)$  istante per istante

$$i(t) = Q'(t) = 2\left(\cos\left(\frac{3}{2}t\right)\right) \cdot \frac{3}{2} = 3\cos\frac{3}{2}t$$

▷ Valore di  $i(t)$  al tempo  $t = 0,20s$

$$i(0,2) = 3\cos\left(\frac{3}{2}0,2\right) = 3\cos\left(\frac{3}{10}\right) \approx \dots$$


▷ Valore max di  $i(t)$  e per quali  $t$  viene raggiunto

$$\text{Valore max: } i(t) = 3\overbrace{\cos\frac{3}{2}t}^{\leq 1} \leq 3 \cdot 1 \leq 3$$

Può assumere il valore 3 quando  $\cos\frac{3}{2}t = 1$

$$\frac{3}{2}t = 2k\pi \quad \leadsto \quad t = \frac{4}{3}k\pi \quad (k \in \mathbb{N})$$

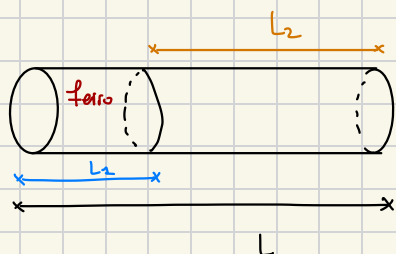Consiglio Spassionato: Vedete esercizio 126 con derivate...



$$A = 3,0 \cdot 10^{-8} \text{ m}^2$$

$$R_{\text{TOT}} = 8 \, \Omega$$


$$L = 4,5 \text{ m}$$

$$L_1 = 1,5 \text{ m} \quad \text{ferro} \quad \rho_2 = ?$$

$$L_2 = L - L_1 = 3 \text{ m}$$

$$\rho_1 = 1 \cdot 10^{-7} \text{ m} \cdot \Omega \quad (\text{ferro})$$
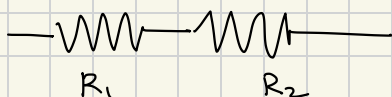
$$R_{\text{TOT}} = \rho_{\text{TOT}} \frac{L}{A} \quad \leadsto \quad \rho_{\text{TOT}} = \frac{A}{L} R_{\text{TOT}}$$



$$R_{\text{TOT}} = R_1 + R_2$$



$$R_{\text{TOT}} = \rho_1 \frac{L_1}{A} + \rho_2 \frac{L_2}{A}$$

$$\rho_{\text{TOT}} \frac{L}{A} = \rho_1 \frac{L_1}{A} + \rho_2 \frac{L_2}{A}$$


$$\rho_{\text{TOT}} L = \rho_1 L_1 + \rho_2 L_2$$

$$\rho_2 L_2 = \rho_{\text{TOT}} L - \rho_1 L_1 \quad \leadsto \quad \rho_2 = \frac{\rho_{\text{TOT}} L - \rho_1 L_1}{L_2}$$

Consiglio spassionato . provare a vedere

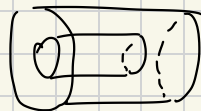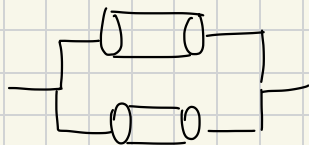

Pag 329 n 7a

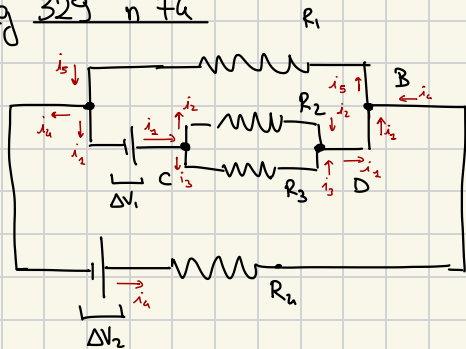

$$\Delta V_1 = 47V$$

$$\Delta V_2 = 40V$$


$$R_1 = 21 \Omega$$

$$R_2 = 12 \Omega$$


$$R_3 = 35 \Omega$$

$$R_4 = 57 \Omega$$

$i$  di ogni corrente del circuito.

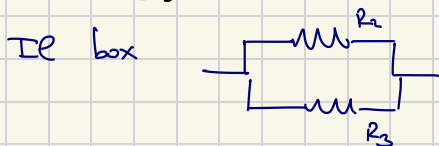

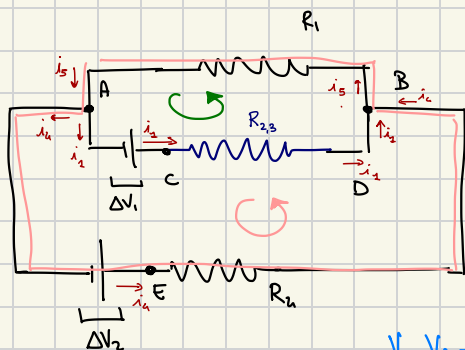lo sostituisco con  $\frac{R_{23}}{\text{---}}$



$$\frac{1}{R_{23}} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

1 Legge:  $i_5 = i_2 + i_4$

$$V_C - V_B = \Delta V = i_2 R_{23}$$




Maglia Verde:  $(V_C - V_A) + (V_B - V_C) + (V_A - V_B) = 0$

$$\Delta V_1 - i_1 R_{23} - i_5 \cdot R_1 = 0$$

Maglia Rose:  $(V_E - V_A) + (V_B - V_E) + (V_A - V_B) = 0$

$$\Delta V_2 - i_4 R_4 - i_5 R_1 = 0$$

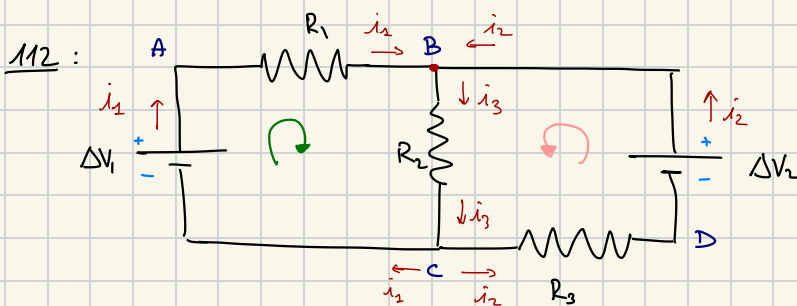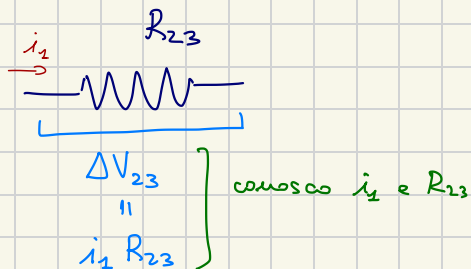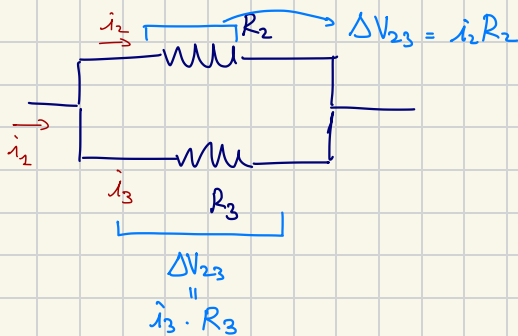no faccio il sistema e trovo  $i_2, i_4, i_5$ . Le ho trovate.



$$i_1 + i_2 = i_3$$

$$(V_A - V_C) + (V_B - V_A) + (V_C - V_B) = 0$$

$$\Delta V_1 - i_1 R_1 - i_3 R_2 = 0$$

$$(V_B - V_D) + (V_C - V_B) + (V_D - V_C) = 0$$

$$\Delta V_2 - i_3 R_2 - i_2 R_3 = 0$$

$$\begin{cases} i_1 + i_2 = i_3 \\ 12 - 10i_1 - 20i_3 = 0 \\ 24 - 20i_3 - 30i_2 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} i_1 + i_2 = i_3 \\ 6 - 5i_1 - 10i_2 - 10i_3 = 0 \\ 12 - 10i_1 - 10i_2 - 15i_3 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 15i_1 + 10i_2 = 6 \\ 10i_1 + 25i_2 = 12 \end{cases} \quad \begin{matrix} \cdot 2 \\ 3 \end{matrix} \uparrow \quad 55i_2 = 30 \quad \boxed{i_2 = \frac{24}{55} \text{ A}}$$